
# 实验1 寄存器文件

# 一、实验目标

了解隧道、寄存器、多路复用器、信号分离器等元件的功能,完成寄存器模块的设计。

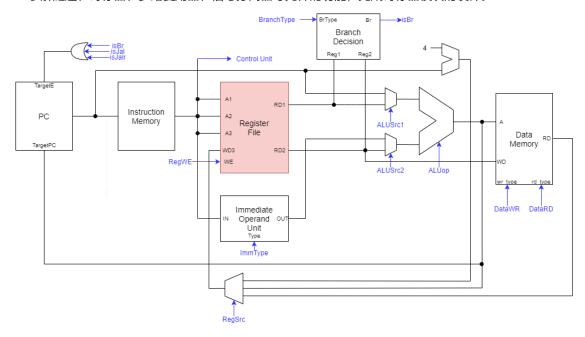

# 二、寄存器文件介绍


### 1. 通用寄存器模型

**RISC-V32I**的通用寄存器模型如下图所示,其中XLEN=32。 $x_0$ 为硬件连线的常数0,屏蔽所有写入,确保输出32位0; $x_1$ 至 $x_{31}$ 为32位通用寄存器,地址为寄存器编号时,将数据写入寄存器或从寄存器读出数据。寄存器文件即为一系列寄存器的集合,具有专门的读写端口,可并发访问不同寄存器。在本系列实验中,寄存器文件指32个通用寄存器的集合。

XLEN-1		0
	x0/zero	
	x1	
	x2	
	х3	
	x31	·
	XLEN	

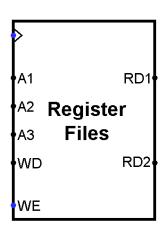
### 2. 端口说明

寄存器文件(Register File)为时序模块,在每个时钟上升沿写入。寄存器有1个时钟信号端口 CLK、3个5位地址端口 A1/A2/A3 、32位写数据端口 wD、1位写使能信号 wE、2个32位读数据端口 RD1/RD2。 RD1 、 RD2 分别读出 A1 、 A2 所指寄存器的值。在时钟上升沿到来时,若使能 wE 有效,则将 wD 写入 A3 所指寄存器。


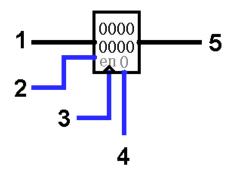
### 3. 实现方式

寄存器文件的核心为寄存器(Register)。每个寄存器元件有5个端口,1号端口为输入;2号端口为写使能信号;3号端口为时钟信号;4号端口为异步清零信号;5号端口为输出。在每个时钟上升沿,若写使能信号有效,则将输入写入寄存器,否则寄存器内容保持不变;每当异步清零信号有效时,立即将寄存器置零。




下图为该实验中使用到的两个信号处理元件,多路复用器(Multiplexer)与信号分离器 (Demultiplexer)。

多路复用器的0~3号端口为输入,0号端口连接到元件上标0的位置;4号端口为控制信号,连接到元件上标点的位置;5号端口为使能信号;6号端口为输出。输入端口数量与控制信号位数相关,这里控制信号为2位,输入端口为 $2^2=4$ 个。当使能信号有效或未连接时,输出端口等于控制信号表示的十进制数对应端口的输入。例如,控制信号为11即十进制数3时,输出等于3号端口的输入。

信号分离器的0~3号端口为输出,0号端口连接到元件上标0的位置;4号端口为控制信号,连接到元件上标点的位置;5号端口为使能信号;6号端口为输入。输出端口数量与控制信号位数相关,这里控制信号为2位,输出端口为 $2^2=4$ 个。当使能信号有效或未连接时,控制信号表示的十进制数对应输出端口等于输入端口,其余输出均为0。例如,控制信号为10即十进制数2时,2号端口输出等于6号端口输入,其余输出端口均为0。

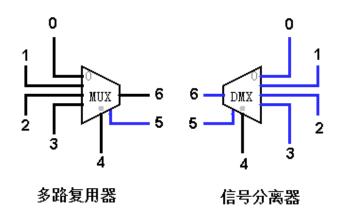
多路复用器用于在多个输入中选择一个值输出,在这里用于选择寄存器输出;信号分离器用于将一个输入映射到多个输出上,在这里用于选择使能信号。


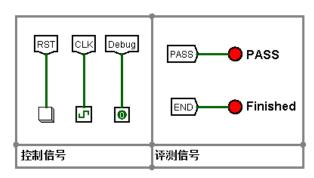
# 三、测试

实验文件提供了自动测试电路AutoTest与测试样例存储器TestMemory。测试样例已事先装载在存储器中。文件夹 testcases 下提供了测试样例源文件 Register.testcase。有关样例的书写方式与相关说明请参考 / testcases/testcase.md。


AutoTest电路有3个控制信号、至少1个评测信号与1个完成信号,下图为示例。控制信号一栏中,RST信号连接到按钮,按下即可重置测试;CLK信号连接到时钟;Debug信号用于调试,当Debug信号有效时,测试电路会停在第一个错误样例。评测信号一栏中,Finished为完成信号,其余均为评测信号。当完成信号Finished有效时,若所有评测信号均有效则通过测试,否则为未通过。



评测电路栏为测试的主体,由计数电路、测试电路、评测信号生成电路与测试控制电路组成。

调试信号栏给出了寄存器的输入输出端口的数据,可以在这里进行调试。此外,还给出了当前样例在测试样例源文件中的行号,可以在源文件中查看具体样例。

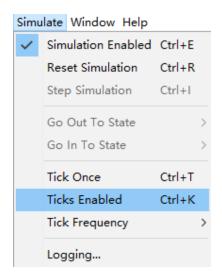需要测试时,在下拉菜单Simulate中勾选Simulation Enabled启用模拟,随后选择Tick Enabled启用时钟信号,即可开始自动测试。可以通过Tick Frequency调整时钟频率以加快测试速度。此外,也可以手动点击 CLK 信号连接到的时钟。




# 四、实验要求

在本实验中,我们将实现含有4个寄存器的简单寄存器文件。实验电路已给出输出选择电路、写使能信号分离电路以及部分寄存器电路,要求实现通用寄存器的 $x_0$ 至 $x_3$ 共4个寄存器。请根据<u>介绍</u>中的信息补全寄存器电路,并通过自动测试电路检查。如对部件用途或端口有疑问,可查阅 / references 下的 Logisim部件说明.circ。注意**不要**修改输入输出端口、封装外观和自动测试电路。

# 实验2程序计数器

# 一、实验目标

熟悉寄存器、多路复用器等组件的功能,完成程序计数器模块的设计。

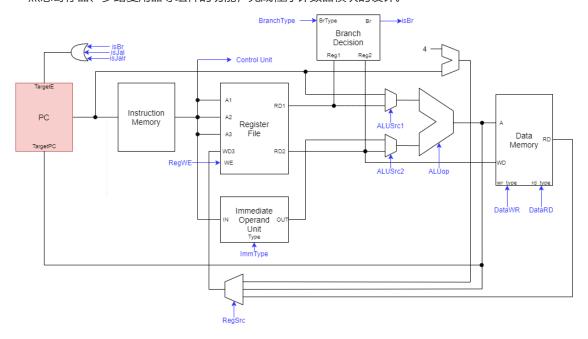


# 二、程序计数器介绍

### 1. 程序计数器

程序计数器 (Program Counter, PC) 本质上是一个寄存器,它提供了当前指令的地址。

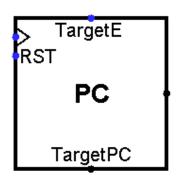
### 2. 端口说明

PC为时序模块,在每个时钟上升沿写入。PC有时钟信号端口与复位端口各一个、1个目标地址使能信号 TargetE、1个32位目标地址 TargetPC、1个32位程序地址端口 PC。在时钟上升沿到来时,若使能 TargetE 有效,则将 TargetPC 写入寄存器,否则将当前PC增加4后写入寄存器。



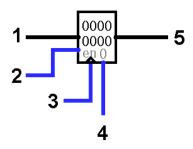
### 3. 实现方式

**PC**的主体为一个寄存器(Register)。如下图所示,寄存器有5个端口:1端口为输入;2端口为输入使能,不连接;3端口为时钟信号,连接到CLK;4端口为复位信号,连接到RST;5端口为输出,连接到PC。



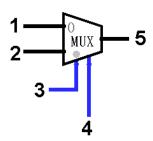
1端口接到一个多路复用器(Multiplier)的输出。如下图所示,多路复用器有5个端口:1端口为输入0,连接到PC+4;2端口为输入1,连接到TargetPC;3端口为选择信号,连接到TargetE;4端口为使能信号,不连接;5端口为输出。当TargetE信号有效时,5端口的输出为2端口的输入数据,即TargetPC。


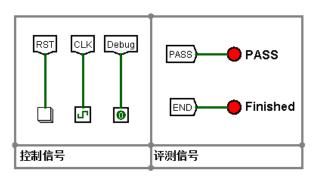
# 三、测试


实验文件提供了自动测试电路AutoTest与测试样例存储器TestMemory。测试样例已事先装载在存储器中。文件夹 testcases 下提供了测试样例源文件 /PC. testcase。有关样例的书写方式与相关说明请参考 /testcases/testcase.md。

AutoTest电路有3个控制信号、至少1个评测信号与1个完成信号,下图为示例。控制信号一栏中,RST信号连接到按钮,按下即可重置测试;CLK信号连接到时钟;Debug信号用于调试,当Debug信号有效时,测试电路会停在第一个错误样例。评测信号一栏中,Finished为完成信号,其余均为评测信号。当完成信号Finished有效时,若所有评测信号均有效则通过测试,否则为未通过。



评测电路栏为测试的主体,由计数电路、测试电路、评测信号生成电路与测试控制电路组成。

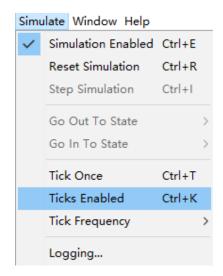调试信号栏给出了PC的输入输出端口的数据,可以在这里进行调试。此外,还给出了当前样例在测试 样例源文件中的行号,可以在源文件中查看具体样例。 需要测试时,在下拉菜单Simulate中勾选Simulation Enabled启用模拟,随后选择Tick Enabled启用时钟信号,即可开始自动测试。可以通过Tick Frequency调整时钟频率以加快测试速度。此外,也可以手动点击 CLK 信号连接到的时钟。




# 四、实验要求

在本实验中,我们将实现程序计数器。实验电路已给出部分电路,要求参考<u>介绍</u>中的信息补全程序计数器,并通过自动测试电路检查。如对部件用途或端口有疑问,可查阅 / references 下的 Logi sim部件说明.circ。注意**不要**修改输入输出端口、封装外观和自动测试电路。

# 实验3 立即数生成器
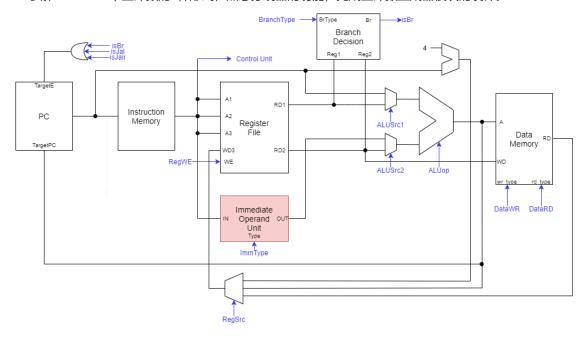
# 一、实验目标

了解RISC-V32I中立即数的5种形式,熟悉分线器的功能,完成立即数生成器模块的设计。



# 二、立即数生成器介绍


### 1. 立即数

立即数生成器用于解析指令中给出的立即数。RISC-V32I共有5种立即数格式,如下图所示。

31	30 20	19 12	11	10 5	4	1	0	
	—ins	t[31]—		inst[30:25	] inst[	24:21]	inst[20]	I立即数
								-
	—ins	t[31]—		inst[30:25	] inst	[11:8]	inst[7]	S立即数
					•			-
	—inst[31]-	_	inst[7]	inst[30:25	] inst	[11:8]	0	B立即数
					•			-
inst[31]	inst[30:20]	inst[19:12	]	_	-0-			U立即数
								_
—ins	t[31]—	inst[19:12	] inst[20]	inst[30:25	] inst[	24:21]	0	J立即数

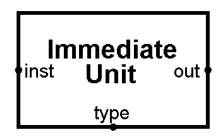
### 2. 端口说明

立即数生成器有3个端口,分别为32位指令输入 inst、3位类型输入 type、32位立即数输出 out。该模块根据 type 端口指定的立即数类型,提取 inst 中的立即数并输出。


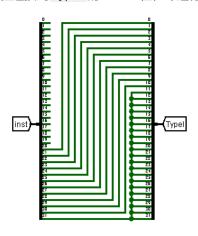
### 3. 实现方式


立即数生成器将 inst 按5种立即数格式分别生成一个立即数结果,再以 type 作为选择信号,使用多路复用器(Multiplier)选择出目标立即数。下图为从 inst 生成I型立即数的示例电路,左边为指令通道 inst ,右边为I型立即数通道 TypeI ,中间的连线按照I类立即数格式连接: inst 的20至30位依次连接到 TypeI 的0至10位, inst 的31位连接到 TypeI 的11至31位,即进行符号拓展。


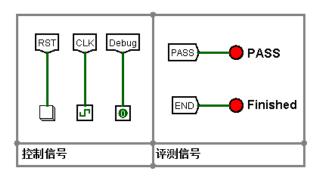
### 三、测试

实验文件提供了自动测试电路AutoTest与测试样例存储器TestMemory。测试样例已事先装载在存储器中。文件夹 testcases 下提供了测试样例源文件 Immediate.testcase。有关样例的书写方式与相关说明请参考 /testcases/testcase.md。


AutoTest电路有3个控制信号、5个评测信号与1个完成信号,下图为示例。控制信号一栏中,RST信号连接到按钮,按下即可重置测试; CLK信号连接到时钟; Debug信号用于调试,当 Debug信号有效时,测试电路会停在第一个错误样例。评测信号一栏中,Finished为完成信号,其余均为评测信号。当完成信号 Finished 有效时,若所有评测信号均有效则通过测试,否则为未通过。



评测电路栏为测试的主体,由计数电路、测试电路、评测信号生成电路与测试控制电路组成。

调试信号栏给出了立即数生成器的输入输出端口的数据,可以在这里进行调试。此外,还给出了当前样例在测试样例源文件中的行号,可以在源文件中查看具体样例。

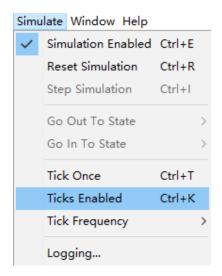需要测试时,在下拉菜单Simulate中勾选Simulation Enabled启用模拟,随后选择Tick Enabled启用时钟信号,即可开始自动测试。可以通过Tick Frequency调整时钟频率以加快测试速度。此外,也可以手动点击 CLK 信号连接到的时钟。




# 四、实验要求

在本实验中,我们将实现立即数生成器。实验电路已给出了I类立即数的生成电路以及结果选择电路,要求按<u>介绍</u>中的立即数格式补全S、U、B、J类型立即数电路,完成立即数生成器,并通过自动测试电路检查。如对部件用途或端口有疑问,可查阅 / references 下的 Logisim部件说明.circ。注意**不要**修改输入输出端口、封装外观和自动测试电路。

# 实验4分支判断

# 一、实验目标

熟悉比较器的使用,设计并完成分支判断模块。

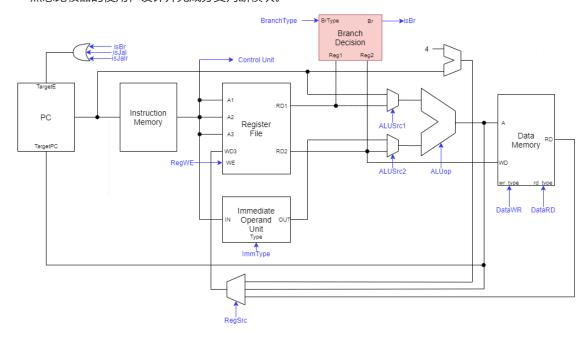


# 二、分支判断器介绍

### 1. 分支判断

在执行分支指令的过程中,**ALU**需要用于计算分支目标地址,因此需要该模块以判断是否进行分支。我们将该模块称为分支信号产生器,或分支判断器(Branch Decision)。
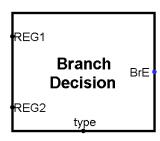
### 2. 端口说明

该模块有4个端口,分别为32位输入 REG1 和 REG2 、3位分支类型输入 type 、1位分支信号 BrE。该模块根据 type 指示的类型,判断 REG1 和 REG2 的大小关系是否满足条件,若满足则输出 BrE 信号。




type 与分支类型对应如下:

Туре	操作	输出
010	相等判断	REG1 == REG2 ? 1 : 0
011	不等判断	REG1 != REG2 ? 1 : 0
100	小于判断	REG1 < REG2 ? 1 : 0
101	大于等于判断	REG1 >= REG2 ? 1 : 0
110	无符号小于判断	REG1 < REG2 ? 1 : 0
111	无符号大于等于判断	REG1 >= REG2 ? 1 : 0
其他	无操作	0
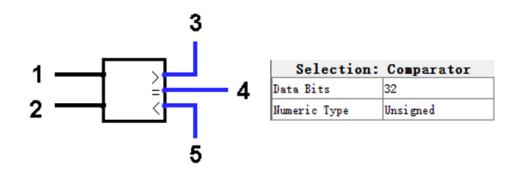
### 3. 实现方式

如下图所示,比较器(Comparator)有5个端口:端口1、2为两个输入,端口3、4、5为1位比较信号。任何时候,端口3、4、5至多只有一个信号有效。当端口1大于/等于/小于端口2时,端口3/4/5有效。比较器有两个属性,分别为输入位数与类型(有符号/无符号)




实验电路已给出一个有符号比较器和一个无符号比较器。按照<u>说明</u>中的信号说明,将比较器输出经过组合逻辑后接到多路选择器输入上即可完成电路。
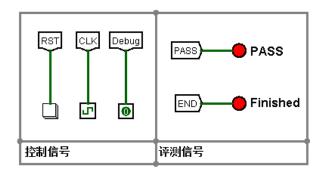
### 三、测试

实验文件提供了自动测试电路AutoTest与测试样例存储器TestMemory。测试样例已事先装载在存储器中。文件夹 testcases 下提供了测试样例源文件 Branch.testcase。有关样例的书写方式与相关说明请参考 / testcases/testcase.md。


AutoTest电路有3个控制信号、7个评测信号与1个完成信号,下图为示例。控制信号一栏中,RST信号连接到按钮,按下即可重置测试; CLK信号连接到时钟; Debug信号用于调试,当 Debug信号有效时,测试电路会停在第一个错误样例。评测信号一栏中,Finished为完成信号,其余均为评测信号。当完成信号 Finished 有效时,若所有评测信号均有效则通过测试,否则为未通过。



评测电路栏为测试的主体,由计数电路、测试电路、评测信号生成电路与测试控制电路组成。

调试信号栏给出了分支判断器的输入输出端口的数据,可以在这里进行调试。此外,还给出了当前样例在测试样例源文件中的行号,可以在源文件中查看具体样例。

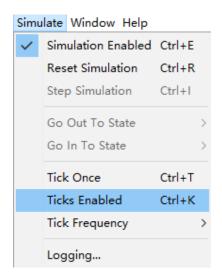需要测试时,在下拉菜单Simulate中勾选Simulation Enabled启用模拟,随后选择Tick Enabled启用时钟信号,即可开始自动测试。可以通过Tick Frequency调整时钟频率以加快测试速度。此外,也可以手动点击 CLK 信号连接到的时钟。




# 四、实验要求

在本实验中,我们将完成分支判断器,实验电路已给出了部分电路,要求按<u>介绍</u>中的信息补全分支判断电路,并通过自动测试电路检查。如对部件用途或端口有疑问,可查阅 / references 下的 Logisim部件说明.circ。注意**不要**修改输入输出端口、封装外观和自动测试电路。

# 实验5 算数逻辑单元

# 一、实验目标

了解加法器、移位器等运算组件的功能,完成算数逻辑单元的设计。

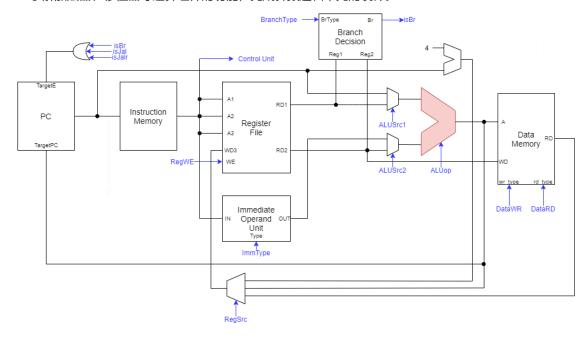


# 二、ALU介绍

#### 1.ALU

算数逻辑单元(Arithmetic and Logic Unit,**ALU**)是能实现多组算术运算和逻辑运算的组合逻辑电路。
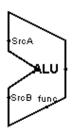
### 2. 端口说明

ALU有4个端口,分别为32位源操作数 SrcA 和 SrcB 、4位操作类型 func 、32位运算结果 ALUout 。 ALU对 SrcA 和 SrcB 进行 func 所指明的操作后输出到 ALUout 。



func 的值对应的运算类型如下表所示:

func	运算	输出
0000	加法	SrcA + SrcB
1000	减法	SrcA - SrcB
0001	逻辑左移	SrcA << SrcB[0:4]
0010	有符号小于	SrcA < SrcB ? 1 : 0
0011	无符号小于	SrcA < SrcB ? 1 : 0
0100	异或	$SrcA \oplus SrcB$
0101	逻辑右移	SrcA >> SrcB[0:4]
1101	算术右移	SrcA >>> SrcB[0:4]
0110	或	SrcA    SrcB
0111	与	SrcA & SrcB
1001	无运算,输出0	0
1010	无运算,输出0	0
1011	无运算,输出0	0
1100	无运算,输出0	0
1110	无运算,输出操作数B	SrcB
1111	无运算,输出0	0


### 3. 实现方式

由于Logisim已经提供了大量运算元件,我们对**ALU**的设计进行了一定的简化,不需要从一位全加器一步步完成加法器的设计,而是直接使用Logisim提供的加法器(Adder)、减法器(Subtractor)、比较器(Comparator)、移位器(Shifter)元件和与门等门电路。
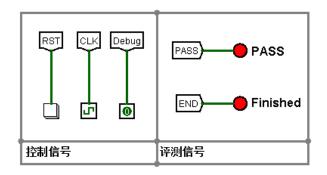
# 三、测试

实验文件提供了自动测试电路AutoTest与测试样例存储器TestMemory。测试样例已事先装载在存储器中。文件夹 testcases 下提供了测试样例源文件 ALU. testcase。有关样例的书写方式与相关说明请参考 / testcases/testcase.md。


AutoTest电路有3个控制信号、10个评测信号与1个完成信号,下图为示例。控制信号一栏中,RST信号连接到按钮,按下即可重置测试; CLK信号连接到时钟; Debug信号用于调试,当 Debug信号有效时,测试电路会停在第一个错误样例。评测信号一栏中,Finished为完成信号,其余均为评测信号。当完成信号 Finished 有效时,若所有评测信号均有效则通过测试,否则为未通过。



评测电路栏为测试的主体,由计数电路、测试电路、评测信号生成电路与测试控制电路组成。

调试信号栏给出了ALU的输入输出端口的数据,可以在这里进行调试。此外,还给出了当前样例在测试样例源文件中的行号,可以在源文件中查看具体样例。

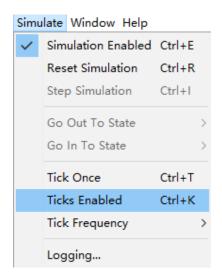需要测试时,在下拉菜单Simulate中勾选Simulation Enabled启用模拟,随后选择Tick Enabled启用时钟信号,即可开始自动测试。可以通过Tick Frequency调整时钟频率以加快测试速度。此外,也可以手动点击 CLK 信号连接到的时钟。




# 四、实验要求

在本实验中,我们将完成ALU。实验电路已给出了部分电路,要求选择合适的运算器补全运算电路,按介绍中的信息连接多路复用器,完成ALU并通过自动测试电路检查。如对部件用途或端口有疑问,可查阅/references下的Logisim部件说明.circ。注意不要修改输入输出端口、封装外观和自动测试电路。

# 实验6 存储器

# 一、实验目标

了解ROM与RAM的功能,设计并完成指令存储器与数据存储器。

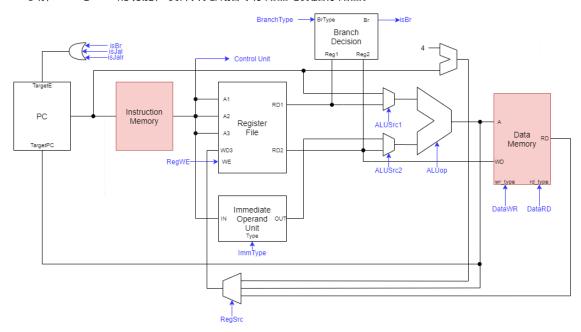

# 二、指令存储器介绍

### 1. 指令存储器

如字面意思,指令存储器用于存放指令。指令存储器按字节编址,按字读取。


# 2. 端口说明

指令存储器为非时序模块。该模块有一个32位地址输入 Addr , 32位指令输出 Data 。注意指令存储器的容量有限(在本实验中为16KB),因此 Addr 的有效范围为0000 0000~0003 FFFC。当 Addr 有效时,Data 输出地址对应的指令,否则不输出值。

Instruction PAddrMemory Data
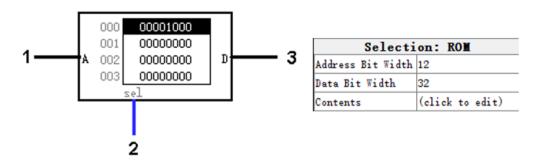
### 3. 实现方式

我们在指令存储器中使用ROM元件。ROM有两个参数,分别为地址位宽a与数据位宽d。每个ROM有 $2^a$ 个存储单元,每个存储单元存储d位数据。下图为a=12、d=32的ROM,可以存储16KB数据,即4K条指令。ROM有3个端口:1号端口为地址端口,连接到Addr的2~13位;2号端口为使能信号;3号端口为数据端口,连接到输出 Data。当使能信号有效时,ROM将地址所指的存储单元输出。



为了判断地址是否有效,我们需要判断 Addr 的0~1位与14~32位是否存在1。因此,我们需要使用比特查找器元件(Bit Finder),该元件如下图所示可以选择数据位数与模式,模式分为最低/最高位的1/0。该元件有3个端口,1端口为 $2^n$ 位输入,2端口输出1位判断信号,3端口输出n位位序值。以图中所选寻找最低位1的8位比特查找器为例,若输入中存在至少一个比特为1,则端口2输出1,端口3输出最低位1在输入中你那个的位置。

在指令存储器中,我们将 Addr 的0~1位与15~32位连接到比特查找器,将比特查找器的2端口取反后连接到ROM的2端口,即可完成对 Addr 有效性的判断。



### 三、数据存储器介绍

### 1. 数据存储器

如字面意思,数据存储器用于存放数据。数据存储器按字节编址,可以完成对字、半字、字节的对齐存取。

### 2. 端口说明

数据存储器为时序模块。该模块有1位时钟信号 CLK、32位地址输入 Addr、32位数据输入 Din、32位数据输出 Dout、2位写信号 WR、3位读信号 RD。在时钟上升沿到来时,若 WR 为允许写入信号,则将 Din 根据 WR 指明的方式写入 Addr 所指的存储单元。在任何时候,该模块根据 RD 指明的方式读出 Addr 所指的存储单元到 Dout。



WR 与 RD 的值对应的读写方式如下表所述。


WR	操作
00	不写入
01	写入整字
10	写入半字
11	写入字节

RD	操作
000	读整字
001	读整字
010	读半字, 零扩展
011	读字节, 零扩展
100	读整字
101	读整字
110	读半字,符号扩展
111	读字节,符号扩展
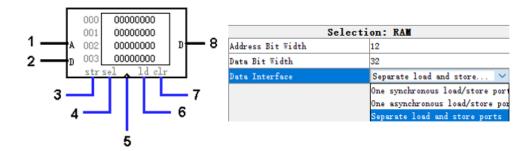
### 3. 实现方式


我们在数据存储器中使用RAM元件。RAM与ROM相似,同样有参数地址位宽a与数据位宽d,数据存储方式与ROM相同。此外,RAM有三种模式,分别为同步同端口存取、异步同端口存取与存取端口分离。在本次实验中,我们使用第三种模式的RAM。

以a=12、d=32的RAM为例: 1号端口为12位地址输入,连接到 Addr 的2~13位; 2号端口为32位写数据输入; 3号端口为存入使能,当 wR 中存在0比特时该信号为1; 4号端口为RAM使能,当 Addr 的 14~31位不存在1比特时该信号为1; 5号端口为时钟信号,连接到 CLK;6号端口为读取使能,不连接时默认为1; 7号端口为异步清零,不连接时默认为0;8号端口为32位读数据输出。每当时钟信号上升沿到来,若RAM使能与存入使能均有效,则将写数据写入地址对应的存储单元。在任何时候,若读取使能有效,则读出地址所指存储单元的值。




该RAM是按字存取的,为了可以完成存取半字与字节的功能,我们需要对输入与输出做一些处理。对于存入操作,我们要先读出对应存储单元的内容,将对应位置改为要存入的半字或字节,再将修改后的内容存入;对于读取操作,我们要将读出的内容截取出所需的半字或字节,再做零扩展或符号扩展。

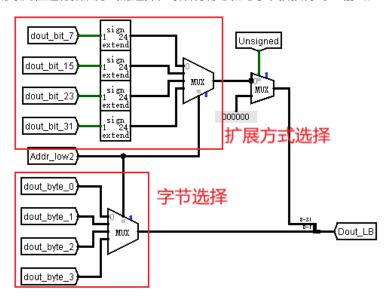实验电路提供了针对存取字节的输入输出处理。输出处理如下图所示。我们将RAM的输出分为4个字节,分别编号0~3,同时提取出每个字节的最高位进行符号拓展,随后分别使用 Addr 的低2位进行选择,再使用 wR 的最高位进行拓展方式的选择,最后将符号位与字节拼接得到LB输出。



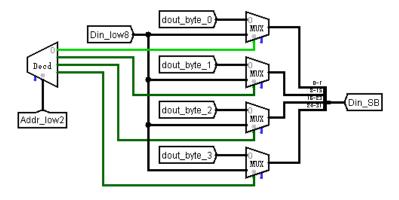输入处理如下图所示。同样的,将RAM输出分为4个字节并编号,每个字节依据 Addr 的低2位确定是 否使用 Din 的最低字节进行替换,最后得到SB输入




针对存取半字的电路与上述两电路一致。
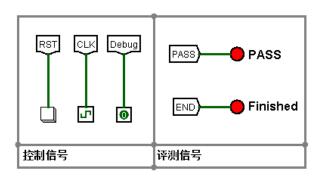
### 四、测试

实验文件提供了自动测试电路AutoTest与测试样例存储器TestMemory。测试样例已事先装载在存储器中。文件夹 testcases 下提供了测试样例源文件 Memory.testcase。有关样例的书写方式与相关说明请参考 /testcases/testcase.md。

AutoTest电路有3个控制信号、1个评测信号与1个完成信号,下图为示例。控制信号一栏中,RST信号连接到按钮,按下即可重置测试; CLK信号连接到时钟; Debug信号用于调试,当 Debug信号有效时,测试电路会停在第一个错误样例。评测信号一栏中,Finished为完成信号,其余均为评测信号。当完成信号 Finished 有效时,若所有评测信号均有效则通过测试,否则为未通过。




评测电路栏为测试的主体,由计数电路、测试电路、评测信号生成电路与测试控制电路组成。

调试信号栏给出了数据存储器的输入输出端口的数据,可以在这里进行调试。此外,还给出了当前样例在测试样例源文件中的行号,可以在源文件中查看具体样例。

由于时序模块的性质,在该时钟周期写入的值需要下一时钟周期上升沿才实际写入,因此写入正确与 否需要在下一时钟周期确定。调试信号栏给出了当前样例与上一样例的信息,可以对比相邻两次操作, 在上一操作为写入时可以方便的检查错误原因。

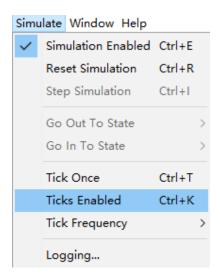需要测试时,在下拉菜单Simulate中勾选Simulation Enabled启用模拟,随后选择Tick Enabled启用时钟信号,即可开始自动测试。可以通过Tick Frequency调整时钟频率以加快测试速度。此外,也可以手动点击 CLK 信号连接到的时钟。



### 五、实验要求

在本实验中,我们将完成指令存储器与数据存储器。实验电路已给出了部分电路,要求按介绍1中的信息补全指令存储器电路,按介绍2中的信息补全数据存储器电路,并通过数据存储器的自动测试电路检查。如对部件用途或端口有疑问,可查阅/references下的Logisim部件说明.circ。注意**不要**修改输入输出端口、封装外观和自动测试电路。

# 实验7控制器

# 一、实验目标

了解优先编码器的使用,学习硬布线方式设计,设计并完成控制器模块。

### 二、控制器介绍

### 1. 控制器


控制器 (Controller) ,用于解析指令并输出控制信号。在本次实验中,我们采用硬布线方式设计控制器,即只使用逻辑电路生成控制信号。

RISC-V32I有6种指令类型。在控制器中需要分析的指令字段是opcode、funct3、funct7三个部分。

31	30 2	25	24	21	20	19	15	14	12	11 8	8	7	6 0	
fu	nct7			rs	2	rs	1	fun	ict3		rc	l	opcode	R类
	imı	m[1	1:0]			rs	1	fun	ict3		rc	l	opcode	I类
														_
imm	[11:5]			rs	2	rs	1	fun	ict3	im	m[	4:0]	opcode	S类
imm[12]	imm[10:	5]		rs	2	rs	1	fun	ict3	imm[4:1	L]	imm[11]	opcode	SB类
imm[31::12]							rc	l	opcode	U类				
imm[20]	imı	m[1	.0:1]		imm[11]		imm[	19:12]			rc		opcode	UJ类

在本次实验中,我们依据opcode字段将**RISC-V32I**中37条非特权指令分为9类,分别为*LUI、AUIPC、JAL、JALR、Branch*(6条分支指令)、*Store*(3条写内存指令)、*Load*(5条读内存指令)、*ALUI*(9条寄存器-立即数运算指令)、*ALU*(10条寄存器-寄存器运算指令)。同类指令的控制信号相似。

### 2. 端口说明

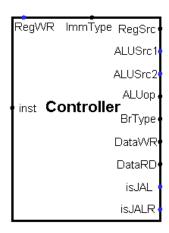

控制器共有12个端口,依据其对应的模块分类说明如下。在以下说明中,这样标记的是端口,斜体标记的是指令类型,**加粗标记的是模块缩写**。

#### 输入

inst: 32位指令

#### • 寄存器文件相关

RegWR: 1位使能信号,连接到寄存器文件的写使能端口。

RegSrc: 2位选择信号,选择寄存器文件写数据。

RegSrc	来源
00	PC +4
01	ALU输出
10	数据存储器输出

#### • ALU相关

ALUSrc1: 1位选择信号,选择ALU源操作数A的来源

ALUSrc2: 1位选择信号,选择ALU源操作数B的来源

ALUSrc	ALUSrc1选择	ALUSrc2选择
0	PC	立即数输出 Imm
1	寄存器读数据 RD1	寄存器读数据 RD2

不需要使用到ALU时,ALUSrc1和 ALUSrc2 为默认值0

ALUop: 4位信号,指明ALU的运算方式。

o ALU: ALUop 为funct7的第5位与funct3拼接而成

○ *ALUI*: 当funct3为111时,ALUop 为funct7的第5位与funct3拼接而成;否则,ALUop 为1位0与funct3拼接而成

o  $\it LUI$ : ALUop = $1110_{(2)}$  o 其他: ALUop = $0000_{(2)}$ 

#### • 转移相关

BrType: 3位信号,指明分支指令类型。不是Branch类时,指定  $BrType=000_{(2)}$ ;是Branch类时,按下表处理:

Туре	操作	指令
010	相等判断	BEQ
011	不等判断	BNE
100	小于判断	BLT
101	大于等于判断	BGE
110	无符号小于判断	BLTU
111	无符号大于等于判断	BGEU
其他	无操作	无

isJAL: 1位信号,表明指令是否为JAL类isJALR: 1位信号,表明指令是否为JALR类

#### • 立即数相关

ImmType: 3位信号, 指明立即数类型。

 $\circ$  JALR / Load / ALUI / ALU: ImmType =  $000_{(2)}$ 

 $\begin{tabular}{lll} $\circ$ & Store: $$ $| \mathtt{ImmType} = 001_{(2)}$ \\ $\circ$ & $LUI \ / \ AUIPC: $$ $| \mathtt{ImmType} = 010_{(2)}$ \\ $\circ$ & Branch: $$| \mathtt{ImmType} = 011_{(2)}$ \\ \hline \end{tabular}$ 

 $\circ$  JAL: ImmType =  $100_{(2)}$ 

#### • 存储器相关

DataRD: 3位信号,指明数据存储器读方式。是Load类时, DataRD 为funct3按位取反,否则


DataRD =  $000_{(2)}$ 

Datawr: 2位信号,指明数据存储器写方式。是Store类时,Datawr为funct3按位取反后取低2


位,否则 DataWR =  $00_{(2)}$ 
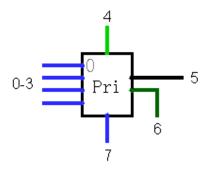
### 3. 实现方式


优先编码器(Priority Enoder)是一种能将多个输入压缩成更少数目输出的电路。其输出是序数0到输入最高有效位的二进制表示。下图是一个2位输出的优先编码器,其0-3号端口为1位输入,4、6号端口为一对1位选择信号,5号端口为2位输出,7号端口为使能信号。在使能信号有效时,若四个输入中有信号为1,4号端口输出0,则6号端口输出1,5号端口输出最高位1所在的位置;否则4号端口输出1,则6号端口输出0,5号端口输出0或未知。




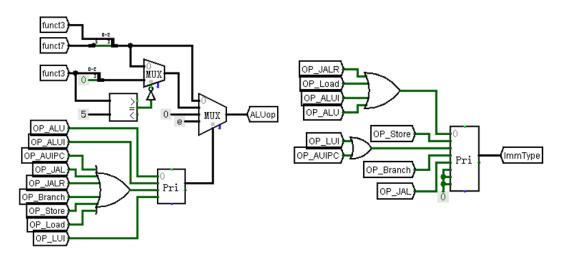本次实验在 ALUOp 与 ImmType 这两个信号上使用了优先编码器。下图左侧为 ALUOp 信号,使用优先编码器输出用作多路复用器的选择信号;右侧为 ImmType 信号,优先编码器输出即为 ImmType 。



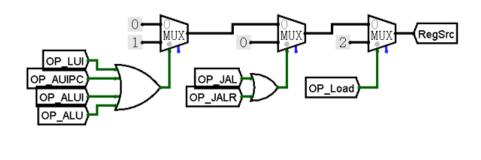另外两个已给出的信号为 RegSrc 和 BranchType 。 RegSrc 使用连续的多路选择器完成信号选择。 BranchType 对funct3字段的值进行了处理,当funct3的十进制值小于2时, BranchType =  $(\mathrm{funct3})_{(2)}+010_{(2)}$ ; 否则, BranchType =funct3。



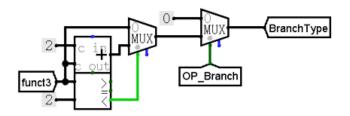


其余需要完成的信号中,RegWR、ALUSrc1、ALUSrc2、isJAL、isJALR 5个信号使用纯组合逻辑电路生成,DataRD、DataWR 使用多路选择器选择。
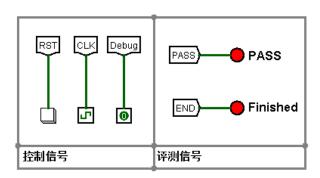
# 三、测试

实验文件提供了自动测试电路AutoTest与测试样例存储器TestMemory。测试样例已事先装载在存储器中。文件夹 testcases 下提供了测试样例源文件 Controller.testcase。有关样例的书写方式与相关说明请参考 /testcases/testcase.md。


AutoTest电路有3个控制信号、9个评测信号与1个完成信号,下图为示例。控制信号一栏中,RST信号连接到按钮,按下即可重置测试; CLK信号连接到时钟; Debug信号用于调试,当 Debug信号有效时,测试电路会停在第一个错误样例。评测信号一栏中,Finished为完成信号,其余均为评测信号。当完成信号 Finished 有效时,若所有评测信号均有效则通过测试,否则为未通过。



评测电路栏为测试的主体,由计数电路、测试电路、评测信号生成电路与测试控制电路组成。

调试信号栏给出了控制器的输入输出端口的数据,可以在这里进行调试。此外,还给出了当前样例在测试样例源文件中的行号,可以在源文件中查看具体样例。

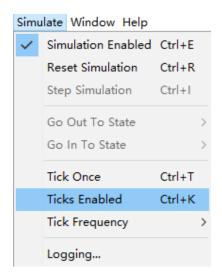需要测试时,在下拉菜单Simulate中勾选Simulation Enabled启用模拟,随后选择Tick Enabled启用时钟信号,即可开始自动测试。可以通过Tick Frequency调整时钟频率以加快测试速度。此外,也可以手动点击 CLK 信号连接到的时钟。



### 四、实验要求

在本实验中,我们将完成控制器。实验已给出了RegSrc、ALUop、ImmType 和 BranchType 4个信号的生成电路,请要求按介绍中的信息完成其余7个信号的生成电路,并通过自动测试电路检查。如对部件用途或端口有疑问,可查阅/references下的Logisim部件说明.circ;对信号有疑问,可查阅/references下的RISC-V32I单周期部件说明.md。注意不要修改输入输出端口、封装外观和自动测试电路。


# 实验8 单周期CPU

# 一、实验目标

结合前面实现的模块,根据数据通路,完成单周期CPU。
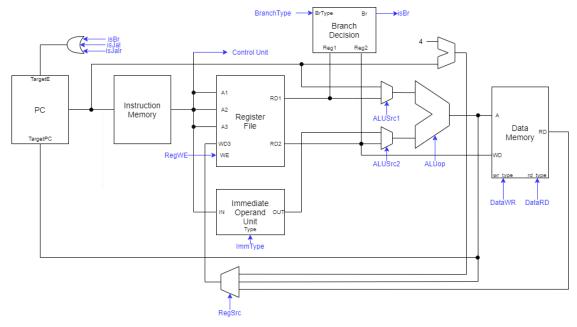
# 二、CPU介绍

本次实验所设计的CPU为使用专用数据通路的单周期CPU,在每个时钟周期执行一条指令。下图为数据通路。



我们在前面7个实验已经实现了寄存器文件、程序计数器、立即数、分支判断器、ALU、数据及指令存储器、控制器共8个模块。将这8个模块根据数据通路连接即可得到单周期CPU。

在本次实验中,已给出包含全部32个通用寄存器的寄存器模块,其余模块使用你在前面实验中完成的内容,模块通过Logisim库的形式提前加载到文件中,请确保本次实验的电路与前面实验的电路在同一文件夹下。

实验电路已给出部分数据通路,需要你完成的部分包括:

- ALU的输入信号
- 分支判断器的输入信号
- 寄存器文件的写回数据 wD 的选择
- 数据存储器的输入信号

## 三、测试

### 1. 测试集

本次实验使用汇编文件作为测试源文件。在文件夹 / testcases / Assembly 下提供了原始汇编文件 LogicalTest.s、该文件编译后整理成的Logisim存储器映像文件 LogicalTest\_data 和 LogicalTest\_inst、该文件编译并反汇编生成的代码说明 LogicalTest.txt。 LogicalTest.S 文件由riscv-tests项目改编而来。

该测试集有322项测试,主要测试各个部件的逻辑功能。每项测试进行一系列操作:

- 将测试序号加载到寄存器 gp
- 测试,将结果加载到寄存器 t5,如指令(0001 00c4)~(0001 00cc)
- 加载预期结果到寄存器 t4, 如指令(0001 00d0)
- 比较,与预期相符则进入下一测试,否则进入fail (0001 25a8)

```
1 | 000100c4 <test_1>:
2
     100c4: 00000093
                              li ra,0
3
     100c8: 00000113
                              li sp,0
4
     100cc: 00208f33
                              add t5,ra,sp
     100d0: 00000e93
5
                              li t4,0
6
     100d4: 00100193
                              li gp,1
     100d8: 01df0463
7
                              beq t5,t4,100e0 <test_2>
     100dc: 4cc0206f
8
                             j 125a8 <fail>
```

若全部测试均成功,PC将转移到*pass* (0001 25ac),将1加载到寄存器 gp ,随后周期性跳转到success (0001 25b0)。

Jal与Jalr指令的测试没有测试序号。

测试文件为位置无关代码。

测试集中寄存器名称对应如下。 x1 到 x31 的所有寄存器均可使用,不需要考虑其功能描述。 f0 到 f31 为浮点运算寄存器,本次实验不会用到。

寄存器	ABI名字	描述	保存者
х0	zero (零)	硬件连线0	_
x1	ra	返回地址	调用者
x2	sp	栈指针	被调用者
х3	gp	全局指针	_
x4	tp	线程指针	_
x5-7	t0-2	临时变量	调用者
x8	s0/fp	保存的寄存器/帧指针	被调用者
x9	s1	保存的寄存器	被调用者
x10-11	a0-1	函数参数/返回值	调用者
x12-17	a2-7	函数参数	调用者
x18-27	s2-11	保存的寄存器	被调用者
x28-31	t3-6	临时变量	调用者
f0-7	ft0-7	FP临时变量	调用者
f8-9	fs0-1	FP保存的寄存器	被调用者
f10-11	fa0-1	FP参数/返回值	调用者
f12-17	fa2-7	FP参数	调用者
f18-27	fs2-11	FP保存的寄存器	被调用者
f28-31	ft8-11	FP临时变量	调用者


表 20.2: RISC-V 调用约定寄存器使用情况

如果你对**RISC-V**汇编有兴趣,你也可以自己编写测试文件。在文件夹 /scripts 下提供了将汇编文件编译并转换为Logisim存储器映像文件的脚本 get\_bin.py ,该脚本需搭配 /scripts/utils 下以riscv32-unknown-elf- 为前缀的4个文件。运行方法请查阅 /testcases/testcase.md 。

此外,你也可以自行搭建**RISC-V**工具链,自己编写C/C++或汇编测试程序并编译。可以参考文档中的/references下的 RISCV-toolchain搭建教程.md。
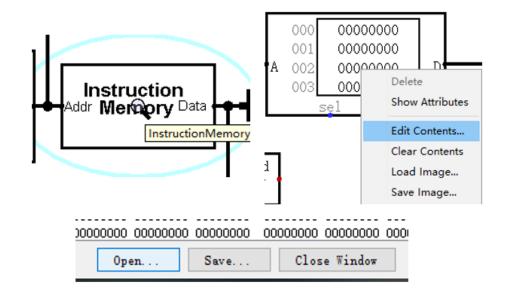
### 2. 测试方法

在连接了所有接线后,在**CPU**电路图下,使用手型工具双击**InstructionMemory**,右键点击ROM,选择Edit Content打开数据面板,在打开的窗口内选择Open,随后选择 LogicalTest\_inst ,看到数据改变后即可关闭窗口。




随后,在**CPU**电路图下,使用手型工具双击**DataMemory**,以同样方式将 LogicalTest\_data 导入到RAM中。

指令和数据导入完成后即可进行测试。与前面几次实验相同,在下拉菜单栏中选择Tick Enabled开启时钟信号跳转即可。由于测试集较大,测试需要一定时间,建议将Tick Frequency调整至128Hz或更高。
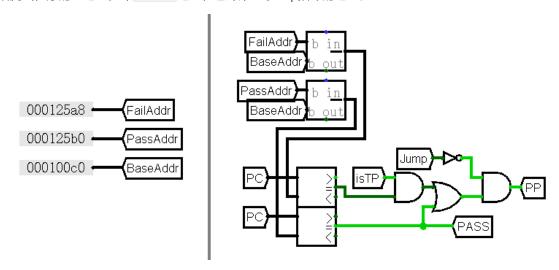
### 3. 信号与调试方法说明


实验电路中给出了大量调试信号,但是,若前面7个实验正确完成且数据通路正确连接,本次实验将不会使用到这些调试信号。

Failaddr 与 PassAddr 分别指<u>测试集</u>中说明的*fail*与success的地址。当PC到达 Failaddr 时,下图右边的电路会给出暂停信号 PP;当PC到达 PassAddr 时,右侧电路会给出成功信号 PASS。 BaseAddr 指测试程序的基地址,即\_start 地址,也即第一条nop指令的地址。




调试信号一栏给出了各个模块的主要信号,这里仅对PC部分进行说明。如下图所示,地址一栏左侧的 PC 指当前指令地址,右侧的 PCx 指上一条指令地址, PCBase 指 PCx 在 Logical Test.txt 的实际地址。指令一栏为 PC 对应的指令。跳转一栏给出了跳转信号 i STP 与跳转目标地址 TP。

#### 调试信号

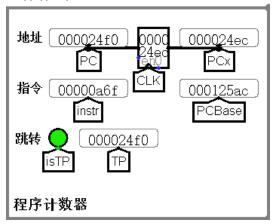

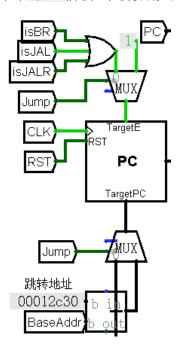在调试时可能需要跳转到特定地址,这里给出了一个简单电路用于跳转。在跳转地址位置输入目标地址,在控制信号中将 Jump 信号设为1,双击 CLK 信号,即可将目标地址写入PC。



# 四、实验要求

本次实验已给出部分电路。请按<u>介绍</u>中的数据通路连接好CPU,并按<u>测试</u>中的方法或自己设计测试电路完成测试。注意**不要**修改寄存器文件模块、引用包。


# 实验九 流水线1

# 一、实验目标

了解段间寄存器的工作方式,完成程序计数器模块,完成理想流水线的连线。
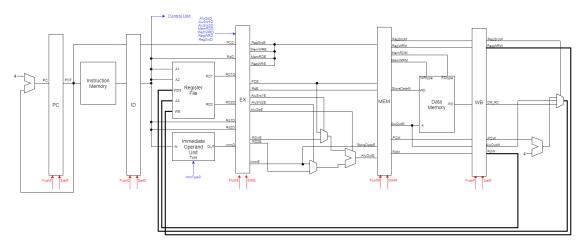
# 二、理想流水线


我们将一条指令的执行分为取指IF、译码ID、执行EX、访存MEM、写回WB共5个阶段,每个阶段作为一个流水段构建5段流水线,段间采用寄存器来保存指令执行的数据与信号。本次实验构建的流水线可以运行没有数据冒险、没有分支跳转指令的程序,其数据通路如下图所示。图片位于/figs/exp9\_DataPath.png。



# 三、模块介绍
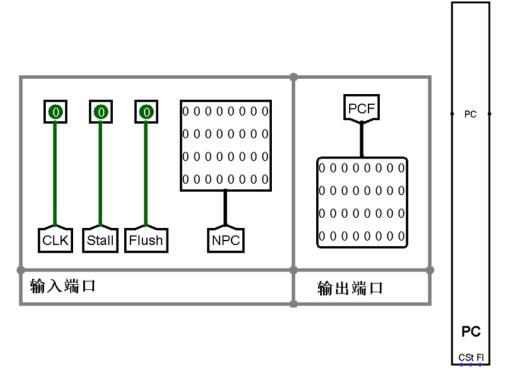
### 1. 程序计数器

在流水线系列的实验中,我们对**PC**进行了一定的更改以满足实际需要。本次实验所实现的**PC**模块实际上是对寄存器组件的一个封装,由于**PC**和段间寄存器具有相同的工作方式,因此我们进行了与段间寄存器相同的封装。其外观与端口如下图所示:




CLK 为1位时钟信号,FlushF 为1位同步清空信号,StallF 为1位停顿信号,NPC 与 PCF 均为32位,分别为下一指令地址、当前指令地址。在 CLK 到达上升沿时,若 FlushF 有效则将寄存器数据置零;当 StallF 有效时,寄存器数据不会更新。具体实现方式可以参考段间寄存器。
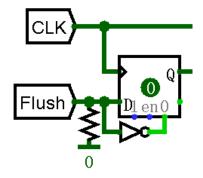
### 2. 段间寄存器

在本次流水线实验中,我们使用段间寄存器来存储各流水段需要传递的信号与数据。每个段间寄存器除数据与控制信号输入输出外,还接受 CLK、Flush、Stall 三个信号。Flush 为同步清空信号,在 CLK 到达上升沿时,若 Flush 有效则将寄存器数据置零; Stall 为停顿信号,当其有效时,寄存器数据不会更新。

Logisim提供的寄存器组件有异步清空端口,但我们要进行同步清空。因此,这里采用D触发器构建的电路处理Flush信号,该电路在Flush有效时,在时钟上升沿附近提供一个高电平脉冲信号,完成寄存器的清空且不影响下一次写入。



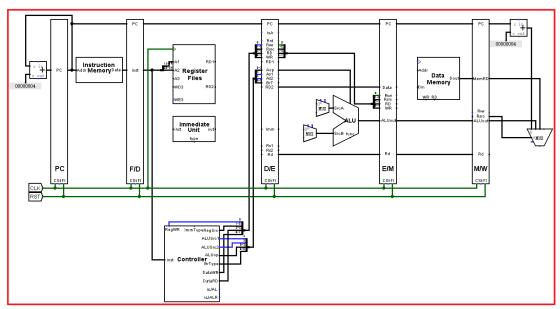
### 四、测试

本次实验使用的测试集为 IdealPipeline.S。该汇编文件与编译后的Logisim存储器映像文件均在文件夹 testcases/Assembly 中。**测试集中用注释写出了每条非nop指令执行后,目标寄存器或内存中应有的值。** 

需要测试时,使用手型工具双击指令存储器模块,在ROM中导入存储器映像 IdealPipeline\_inst ,随后启用时钟信号即可。在测试完成后,寄存器x1中的值应为0xFFFFFE80。如需要进一步调试,可以将电路CPU(TODO)中所有电路(即下图红框部分)直接复制到电路CPU(Debug)中,所有重要信号的探针将会直接连接到电路中。





**说明**:如果需要查看电路中某个模块的内部电路状态,需要使用手型工具双击该模块。这与你在向存储器中加入指令和数据的动作是一样的。

# 五、实验内容

本次实验已给出的部分:

- ALU、立即数生成器、指令存储器、数据存储器、控制器模块的实例。这5个模块采用你在单周期实验中完成的部分,通过Logisim包的形式加载到本次实验的电路中。
- 段间寄存器、寄存器文件的端口、电路与封装形式
- PC的端口、封装形式
- 在理想流水线电路中,各个模块的实例与部分连线

需要你完成的部分:

- PC的电路
- 理想流水线在ID、EX、MEM、WB段的连线

在完成以上内容后,请自行完成测试。


# 实验十流水线2

### 一、实验目标

完成冒险检测模块,完成气泡流水线的连线。
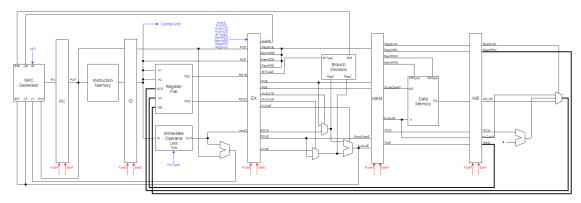
## 二、气泡流水线

在理想流水线的基础上,我们加入了转移类指令,并加上了数据相关的检测,启用了段间寄存器的 Stall与Flush 信号。存在数据相关或分支跳转时,我们提供合适的 Stall 与 Flush 信号使得指令可以 正确执行。这样会使得有数据相关的指令执行起来像中间插入了 nop 指令一样。其数据通路如下图所示。图片位于 / figs/exp10\_DataPath.png。





在该流水线中,我们在ID段确认直接跳转指令JAL的目标地址,在EX段确认相对跳转指令JALR、全部分支指令的目标地址。因此,在ID段需要额外使用一个加法器以给出目标地址。

# 三、模块介绍
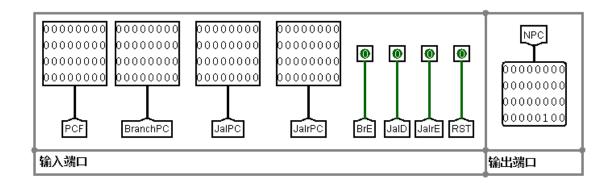
### 1. 地址生成器


我们将**PC**外部的一系列选择跳转地址的电路封装起来,成为了地址生成器(Next PC Generator)。该模块接受分支、跳转、相对跳转的目标地址与使能信号,输出最终的目标地址。该模块有4个控制信号:RST、Bre、Jald、Jalre,在RST有效时,输出 PC=0x000000000; RST 无效且 Jalre 有效时,PC=JalrPC;RST 无效且 Bre 有效时,PC=BranchPC;RST 、 Jalre、Bre 均无效但 Jald 有效时,PC=JalPC;4个信号均无效时,PC=PCF+4。



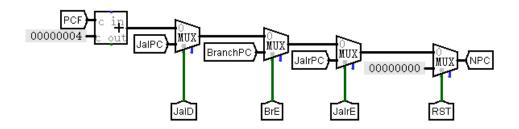
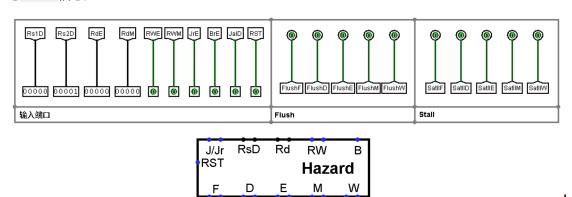
### 2. 冒险检测模块

该模块接受多个控制信号与寄存器地址信号,分析其中的数据冒险与控制冒险,并输出各段的 Stall 与 Flush 信号。



#### 共有以下4类冒险:

- ID段与EX段的数据冒险: 当EX段指令需要写寄存器(RWE =1)、写寄存器地址不为0(RdE  $\neq 0$ )、写地址与ID段读地址的其中一个相同(RdE = Rs1或RdE = Rs2 )时,存在数据冒险
- ID段与MEM段的数据冒险: 当MEM段指令需要写寄存器 ( RWM=1 ) 、写寄存器地址不为0 (  $RdM \neq 0$  ) 、写地址与ID段读地址的其中一个相同( RdM=Rs1 或 RdM=Rs2 ) 时,存在数据冒险
- ID段控制冒险: JAL指令
- EX段控制冒险: JALR、Branch指令


对于数据冒险,我们要阻塞**PC**和IF/ID段间寄存器,清空ID/EX段间寄存器;对于ID段控制冒险,要清空IF/ID段间寄存器;对于EX段控制冒险,要清空IF/ID段间寄存器与ID/EX段间寄存器。

**注意**:本次实验所使用的寄存器文件在时钟**下降沿**有效。对ID与WB段的数据冒险,由于寄存器在时钟周期前半部分写入,后半部分可以读出,因此该类冒险不存在。
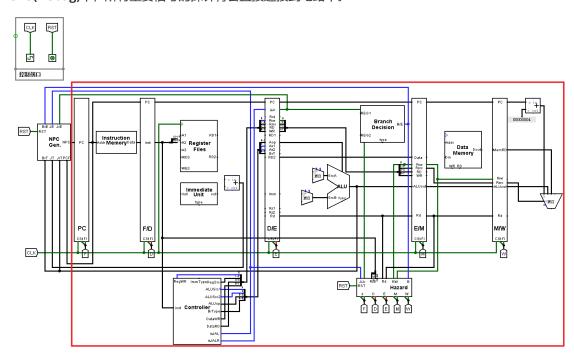
### 四、测试

本次实验所完成的气泡流水线已经可以正确执行RISCV32I中的37条非特权指令,因此本次实验使用的测试集为LogicalTest.S。

需要测试时,在指令存储器中导入存储器映像 LogicalTest\_inst 、在数据存储器中导入存储器映像 LogicalTest\_data ,随后启用时钟信号即可。在测试完成后,寄存器x3中的值应为0x000000001。 如需要进一步调试,可以将电路CPU(TODO)中PC以右的电路(即下图红框部分)直接复制到电路 CPU(Debug)中,所有重要信号的探针将会直接连接到电路中。



**说明**:如果需要查看电路中某个模块的内部电路状态,需要使用手型工具双击该模块。这与你在向存储器中加入指令和数据的动作是一样的。

### 五、实验内容

本次实验已给出的部分:

- PC、ALU、立即数生成器、指令存储器、数据存储器、控制器模块的实例,这6个模块采用你在单周期、理想流水线实验中完成的部分,通过Logisim包的形式加载到本次实验的电路中。
- 段间寄存器、寄存器文件、地址生成器的端口、电路与封装形式
- 冒险检测模块的端口、部分电路与封装形式
- 在气泡流水线电路中,各个模块的实例与部分连线

#### 需要你完成的部分:

- 冒险检测模块的电路
- 气泡流水线在ID、EX、MEM、WB段的连线

在完成以上内容后,请自行完成测试。


# 实验十流水线3

### 一、实验目标

重写冒险检测模块,修改寄存器文件模块,完成重定向流水线的连线。
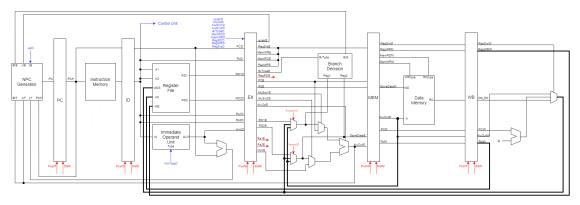
## 二、重定向流水线

在气泡流水线的基础上,我们加入了旁路与Load-use检测,并修改寄存器文件使得其内部拥有转发道路,这使得在存在冒险时流水线要插入的气泡更少,提高了流水线效率。其数据通路如下图所示。图片位于 / figs/exp10\_DataPath.png。




在本次实验中,我们不进行从其余段到ID段的转发,因此我们依然在ID段确认直接跳转指令JAL的目标地址,在EX段确认相对跳转指令JALR、分支指令的目标地址。

# 三、模块介绍
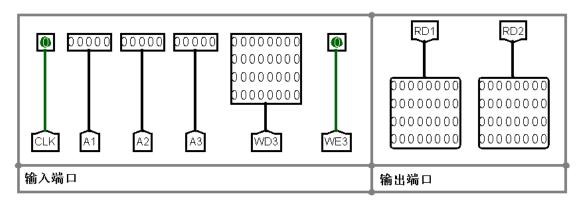
## 1. 寄存器文件

本次实验需要增加寄存器文件内的转发。当读地址 A1 或 A2 与写地址 A3 相同, A3 不为 x0 ,且写信号 WE3 有效时,将写数据 WD3 输出到 RD1 或 RD2 。




**注意**:本次实验所使用的寄存器文件在时钟**上升沿**有效。这对实验没有影响,只是提一下。

### 2. 控制器

由于现有信号无法判断是否存在寄存器读,我们在控制器中增加一个新信号 RegRD 。该信号已在 Controller电路中给出,将你在实验7中完成的控制器复制到该电路中即可完成。该信号不一定需要使用 在冒险/转发模块中,你在进行拓展实验中可能会使用到这个信号。
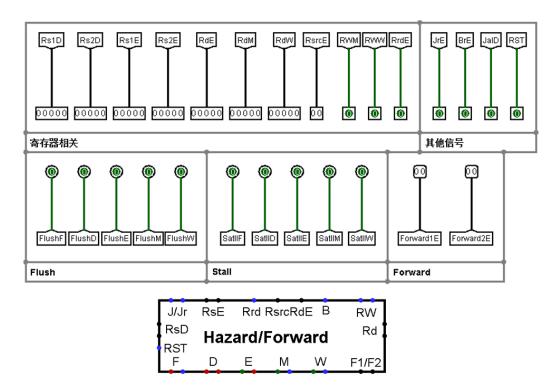
### 3. 冒险/转发模块

该模块接受多个控制信号与寄存器地址信号,分析其中的数据冒险、控制冒险与Load-Use,输出各段的 Stall 与 Flush 信号、EX段旁路选择信号 Forward1 与 Forward2。



#### 共有以下5类冒险:

- EX段与MEM段的数据冒险: 当MEM段指令需要写寄存器 ( RWM=1 ) 、写寄存器地址不为0 (  $RdM \neq 0$  ) 、写地址与ID段读地址的其中一个相同 ( RdM=Rs1E 或 RdM=Rs2E ) 时,存在数据冒险
- EX段与WB段的数据冒险: 当WB段指令需要写寄存器 (RWW = 1) 、写寄存器地址不为0  $(RdW \neq 0)$  、写地址与ID段读地址的其中一个相同 (RdW = Rs1E 或 RdW = Rs2E )时,存在数据冒险
- Load-Use: 当EX段为读内存指令(RsrcE = 2) 、写寄存器地址不为0(RdE  $\neq 0$ )、写地址与ID 段读地址的其中一个相同(RdE = Rs1 或 RdE = Rs2 )时,存在Load-Use
- ID段控制冒险: JAL指令
- EX段控制冒险: JALR、Branch指令

对于数据冒险,若冒险的寄存器为 Rs1,则修改 Forward1;若为 Rs2 则修改 Forward2。当EX段与 MEM段存在冒险时,将MEM段的ALU数据 ALUoutM 转发到多路选择器的第2个端口;当EX段与WB段存在冒险时,将WB段的写回数据 RegwD 转发到多路选择器的第1个端口;若这两个冒险同时存在,优先转发MEM段数据;若冒险都不存在,选择多路选择器的第0端口,即寄存器读数据。

对于ID段控制冒险,要清空IF/ID段间寄存器;对于EX段控制冒险,要清空IF/ID段间寄存器与ID/EX段间寄存器。


对于Load-Use, 要阴寒**PC**和IF/ID段间寄存器、清空ID/EX段间寄存器。

实验电路中给出了一个优先编码器与下拉电阻。优先编码器给出输入中最高位的1的位置,当没有1时输出未知,这时候下拉电阻可以将未知改为0。你可以使用优先编码器实现MEM段冒险与WB段冒险的优先级,也可以自己使用别的组件。
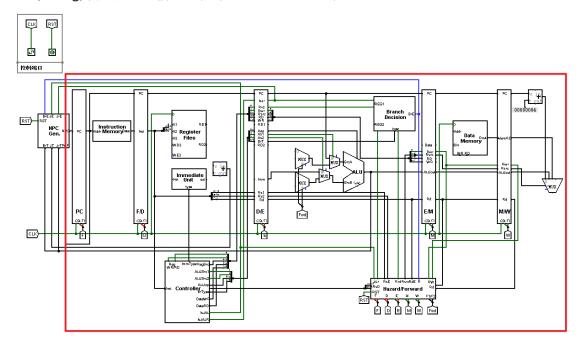
# 四、测试

本次实验所完成的重定向流水线已经可以正确执行**RISCV32I**中的37条非特权指令,因此本次实验使用的测试集为LogicalTest.S。

需要测试时,在指令存储器中导入存储器映像 LogicalTest\_inst、在数据存储器中导入存储器映像 LogicalTest\_data,随后启用时钟信号即可。在测试完成后,寄存器x3中的值应为0x000000001。如需要进一步调试,可以将电路CPU(TODO)中PC以右的电路(即下图红框部分)直接复制到电路 CPU(Debug)中,所有重要信号的探针将会直接连接到电路中。



**说明**:如果需要查看电路中某个模块的内部电路状态,需要使用手型工具双击该模块。这与你在向存储器中加入指令和数据的动作是一样的。

# 五、实验内容

本次实验已给出的部分:

- PC、ALU、立即数生成器、指令存储器、数据存储器模块的实例,这5个模块采用你在单周期、理想流水线实验中完成的部分,通过Logisim包的形式加载到本次实验的电路中。
- 段间寄存器、地址生成器的端口、电路与封装形式
- 寄存器文件、控制器、冒险/转发模块的端口、部分电路与封装形式
- 在重定向流水线电路中,各个模块的实例与部分连线

#### 需要你完成的部分:

- 冒险/转发模块的电路
- 寄存器文件的转发电路

• 重定向流水线在ID、EX、MEM、WB段的连线

在完成以上内容后,请自行完成测试。

# Logisim 综合实验报告

# 一、实验内容

# Exp1\_RegisterFiles

实验截图

Exp2\_PC

实验截图

Exp3\_Immediate

实验截图

Exp4\_Branch

实验截图

Exp5\_ALU

实验截图

Exp6\_Memory

实验截图

Exp7\_Controller

实验截图

Exp8\_CPU

实验截图

Exp9\_Pipeline I

## Exp10\_Pipeline II

实验截图

## Exp11\_PipelineⅢ

实验截图

# 二、思考题(选择其中 3 道作答)

- 1. 怎样减少分支延迟槽,减少后 Hazard Detection 和 Forwarding 有何变化?
- 2. 在原本流水线结构中, Branch 的优先级比 Jal 高。现若在流水线中加入分支预测, Branch 指令在 IF 阶段就可以跳转(假设预测跳转)。假设现在有一条 Jal 指令在 ID 阶段,有一条 Branch 指令在 IF 阶段,此时会导致执行顺序位于前面的 Jal 指令跳转被忽略,如何解决这个问题?
- 3. 我们在 ID 阶段处理 Jal 跳转,在 EX 阶段处理 Jalr 和 Br 跳转以及 Load-use 冒险。为什么他们有处理阶段的差别?是否可以将某些处理放在更前的流水段进行?如果可以,应该怎么做, Forwarding 模块应该如何修改,效率会不会提升?
- 4. 在单周期 CPU 中,如果将指令存储器的容量增大到 64KB,有哪些地方需要改动?尽量给出具体的值。
- 5. 在流水线 CPU 中,当 ID 和 WB 阶段需要读写同一个寄存器时会存在数据冒险,给出两种解决该数据冒险的方法。

# 三、扩展实验说明

介绍自己所做的扩展实验,如何设计的,关键结构说明,结果验证截图等

# 四、实验总结

你的收获,对单周期和流水线的理解,对实验的改进意见等